

G3-Projeto

Projeto: Simulação e Aplicação de um Computador com as seguintes características:

- Palavra de 4 bits
- Espaço de endereçamento direto de 16 posições de memória
- Instruções ocupam **1 ou 2 palavras consecutivas** de 4 bits na memória. Formato de instrução:

Opcode (4 bits)
Operando (4 bits) <small>quando houver</small>

- as instruções a serem implementadas na prova são **apenas** as mostradas abaixo:

Inst.	Opcode	Operand	Comentário
bneq	0000	<i>addr</i>	Salto condicional para <i>addr</i> se Z=0 (branch not equal)
add AC, (A0) +	0001		soma acumulador com o conteúdo da memória apontada pelo registro A0; incrementa A0
out	0010	<i>#porta</i>	Transfere conteúdo do acumulador para a porta de saída indicada pelo número <i>#porta</i>

A arquitetura do data path da CPU é fornecida.

1. Todas as entidades abaixo são de 4 bits:

- Acumulador (AC) mais um bit de vai um CARRY
- Registro de endereçamento (contador) (A0)
- Programa Counter (contador) (PC)
- Instruction Register (IR)
- Porta de Saída ligada a um **Display ASCII**.
- ALU 4 bits usando a função soma

2. O sinal de **RESET** deve fazer PC=10H, AC=0 e A0=0H (corresponde ao endereço da Tabela no programa).

3. **Barramentos:** 2 barramentos de 4 bits (D0-D3) e (B0-B3)

4. **Acesso aos barramentos:** todos os registros podem ser acessados para leitura e/ou escrita pelos 2 barramentos; **implemente apenas os acessos que forem necessários.**

5. **ALU: É preciso usar ALU** nesse projeto.

6. **Memória: use ROM (16x4, despreze os 4 bits mais significativos da ROM 32x8): Ligação aos barramentos: Dados (I/O) = (D0-D3); Endereço = (B0-B3).**

a) Faça na folha de solução um **diagrama do data path** da CPU conforme já especificado acima, incluindo: registros, memória, barramento, ligação com a unidade de controle, ligações com E/S, os 3-states e os sinais de enable e clocks de registros necessários ao seu projeto. (1,5)

b) Usando a linguagem RTL, detalhe na folha quadriculada as operações de controle para a execução do **fetch e das instruções mostradas na folha de solução, indicando os estados Ti e os sinais acionados.** (4 itens x 0,5=2,0)

c) Implemente o **Data Path** (memória, registros, barramento, porta de saída ligada a Display ASCII e circuitos de acesso). Crie um **painel de controle** com os seguintes itens (todos juntos no canto esquerdo da tela): um **LED 7-seg** ligado a cada registro, uma chave de **RESET** e um display ASCII com o **pino5=pino6='0' e pino7= '1'**. (1,5)

d) Projete e programe a **Unidade de Controle** para esta CPU (fixa ou microprogramada). (3,0)

e) Usando o relógio central conectado à CPU, faça o seu computador executar, continuamente, o **programa** abaixo. Tanto o programa quanto os dados da tabela devem ser armazenados por você na sua ROM de programa (2,0)

```

    ORG    10H
    10H   loop:  add AC, (A0) +      ; lê próximo dado da tabela
    11H           bneq loop        ; permanece em loop
    13H           out FH          ; manda para display cuja porta tem número 15 decimal
    15H           bneq loop        ; permanece em loop
    ORG    0H
    Tabela: DS    16 ; 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 ; dados hexadecimais armazenados na ROM
    
```

- **Entrega do Projeto: Impresso e em mídia com 2 arquivos: um arquivo com o Projeto.ckt e um arquivo Word ou EXCEL com o Detalhamento do Conjunto de Instruções (Tabela de Controle), Diagrama em Blocos da CPU e o seu Programa Aplicaçãoem Assembly comentado.**
- **Apresentação: apresentar ao monitor no laboratório o projeto funcionando.**

